
جامعة فلسطين التقنية – قسم المهن الهندسية – الواجب الأول – المحاضر –مصطفى حمد

ملاحظات :

1- **قم بحل التمارين المدرجة ادناه على ورق A4 بخط واضح ، بعد كتابة الاسم**
2- **صور الحل وحمله على ملف ويرد ثم وقم بتحويله الى صيغة PDF ،بعد ذلك حمل الملف على المودل**
3- **الحل يكون ضمن الوقت المحدد للواجب**

س1: يمثل الشكل المدرج أدناه دائرة كهربائية مغلقة

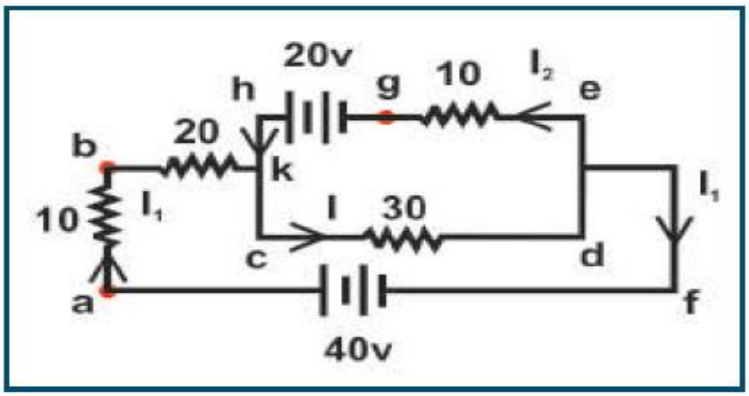1- **جد قيمة التيار المار بكل بطارية**
2- **جد فرق الجهد بين النقطتين Vag**




س2:

في الدارة الكهربائية المدرجة أدناه إذا كانت قراءة الفولتميتر والمفتاح (مفتوح) تساوي (3.08 V)وعند غلق المفتاح تصبح قراءته (2.97 V) وقراءة الأميتر(1.6 A)

1- مقدار القوة الدافعة الكهربائية للبطارية

2 - مقدار المقاومة الداخلية للبطارية

3- مقدار المقاومة الخارجية

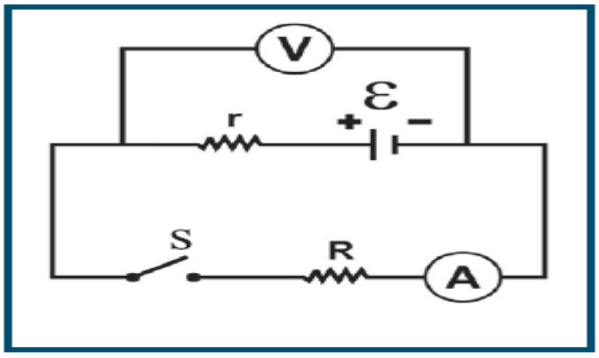

انتهى